

گزارش کار تمرین پیاده سازی 1 درس DSD دکتر اجلالی

امیر محمد کوشکی، 400109673


بخش اول: ساخت مسیر داده و واحد کنترلی:

برای اینکه مسیر داده و واحد کنترلی از نوع مدار ترتیبی مور را بسازیم، یک توصیف ASM از مدار مدنظرمان ایجاد کرده و آنرا سنتز میکنیم. سپس مسیر داده را بصورت ساختاری در وریلاگ توصیف کرده و قسمت کنترلی را هم بصورت behavioral میسازیم.

در توصیف ASM این محدودیت را داریم که حق نداریم در یک بلوک بیشتر از یک عملیات ضرب یا جمع داشته باشیم زیرا در مسیر داده محدود به تنها یک واحد ضرب کننده و یک واحد جمع کننده هستیم.


توصیف ASM را به این صورت انجام میدهیم: (در صفحه بعد آمده است)

در این توصیف میخواهیم پس از دریافت سیگنال شروع، با الگوریتمی که در صورت سوال آمده بود، ابتدا کسینوس را حساب کرده و در ثبات expression بریزیم. در این مسیر با استفاده از یک ROM که آدرس ورودی اش شمارنده حلقه خواهد بود، ضرایب ثابت مثل $\frac{-1}{4 \times 3}$ را بدون محاسبه استفاده خواهیم کرد (زیرا در همین رام ثبت شده اند و فقط کافیست آنها را بخوانیم). همچنین باید هربار term را در توان دوی x ضرب کنیم. چون دو عملیات ضرب داریم، ناچاریم دو استیت برای آپدیت کردن term استفاده کنیم. در نهایت هم به سادگی expression را در مقدار V که سیو کرده بودیم ضرب میکنیم و فاصله مدنظر بدست می آید.

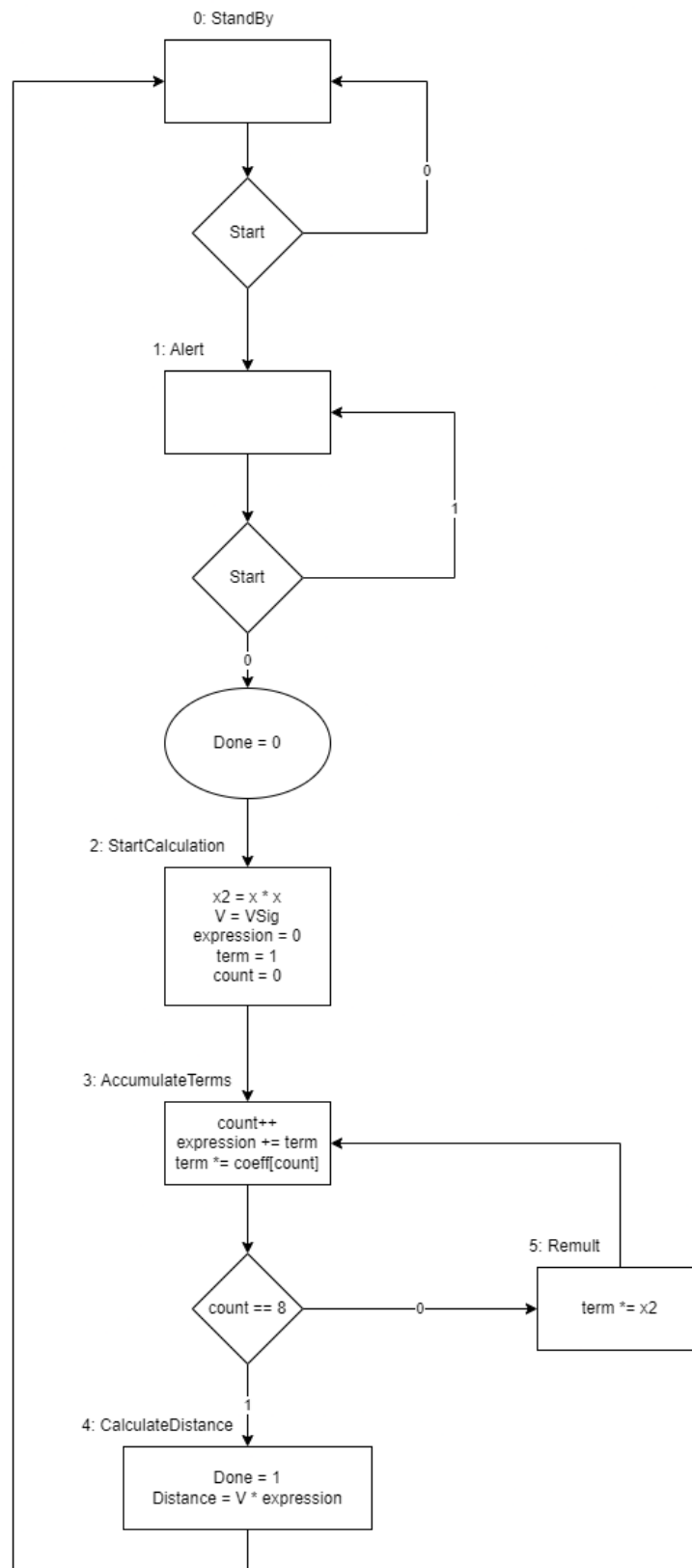

نام هر بلاک و شماره حالت متناظر به آن در کنار هر State Box آمده است. حالا ابتدا control unit را میسازیم. ابتدا state diagram را میکشیم:

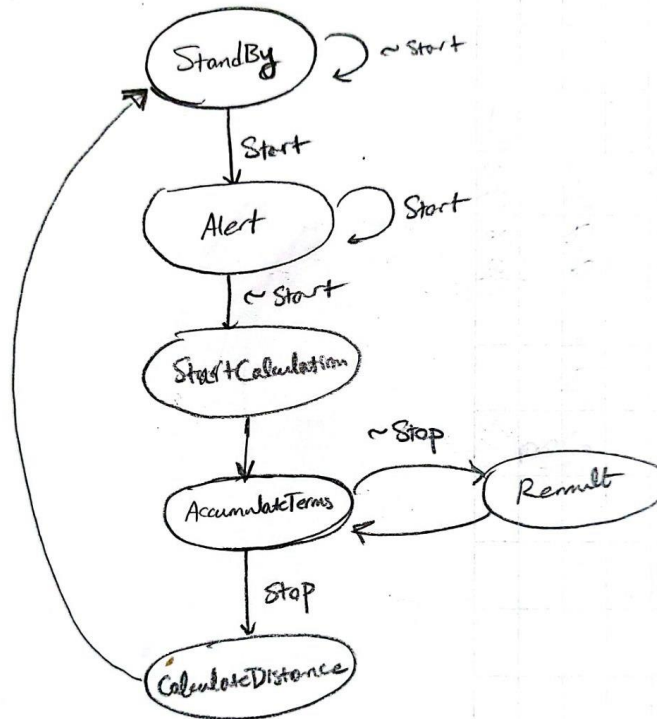
دقت شود سیگنال stop را بعنوان (count == 8) تعریف و پیاده سازی میکنیم.




برای اینکه واحد کنترلرمان از نوع مور باشد، باید خروجی‌های آن فقط تابع حالت فعلی آن باشند، پس خروجی‌های آنرا خود حالتش مینهیم. (حالت آن توسط یک بیت وکتور 4 بیتی نشان داده میشود. اعداد متناظر با هر حالت در ASM Chart آمده است).

حالا به سراغ data path میرویم. باید با استفاده از ورودی‌های کنترلی state که 4 بیت هستند، عملیات‌های مناسب در هر مرحله را انجام دهیم. سنتز این بخش به این صورت میشود: (در صفحه بعدی آمده است. دقت شود که بدلیل بزرگ بودن مدار، آنرا بصورت قطعه قطعه نمایش داده ایم. جهت مشاهده مدار کامل به Report/Datapath.png مراجعه شود).


قسمت اول: جمع کننده و ضرب کننده:

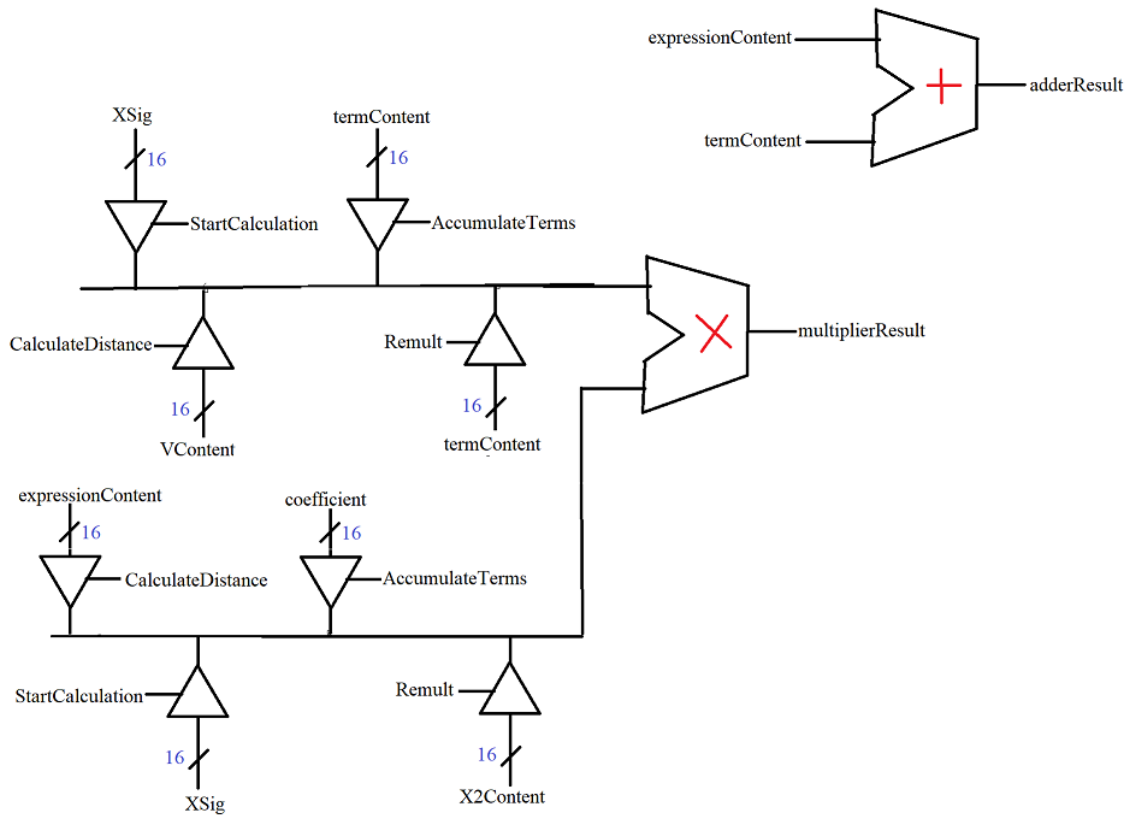

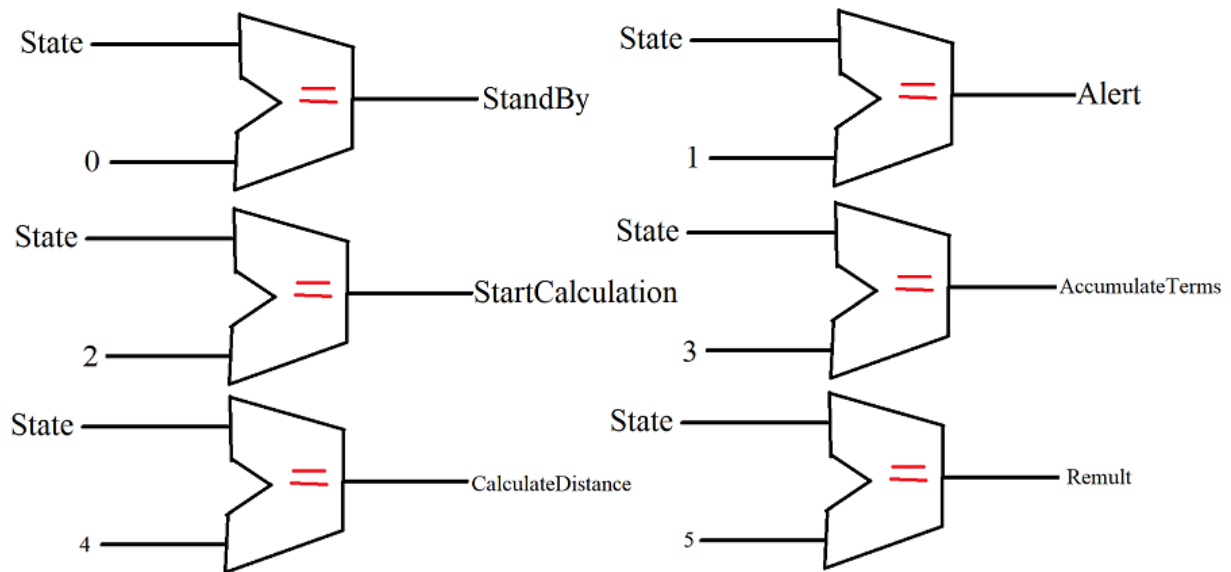
قسمت دوم: ساخت سیگنال‌های مربوط به استیت:



قسمت سوم: رجیسترها و داده:

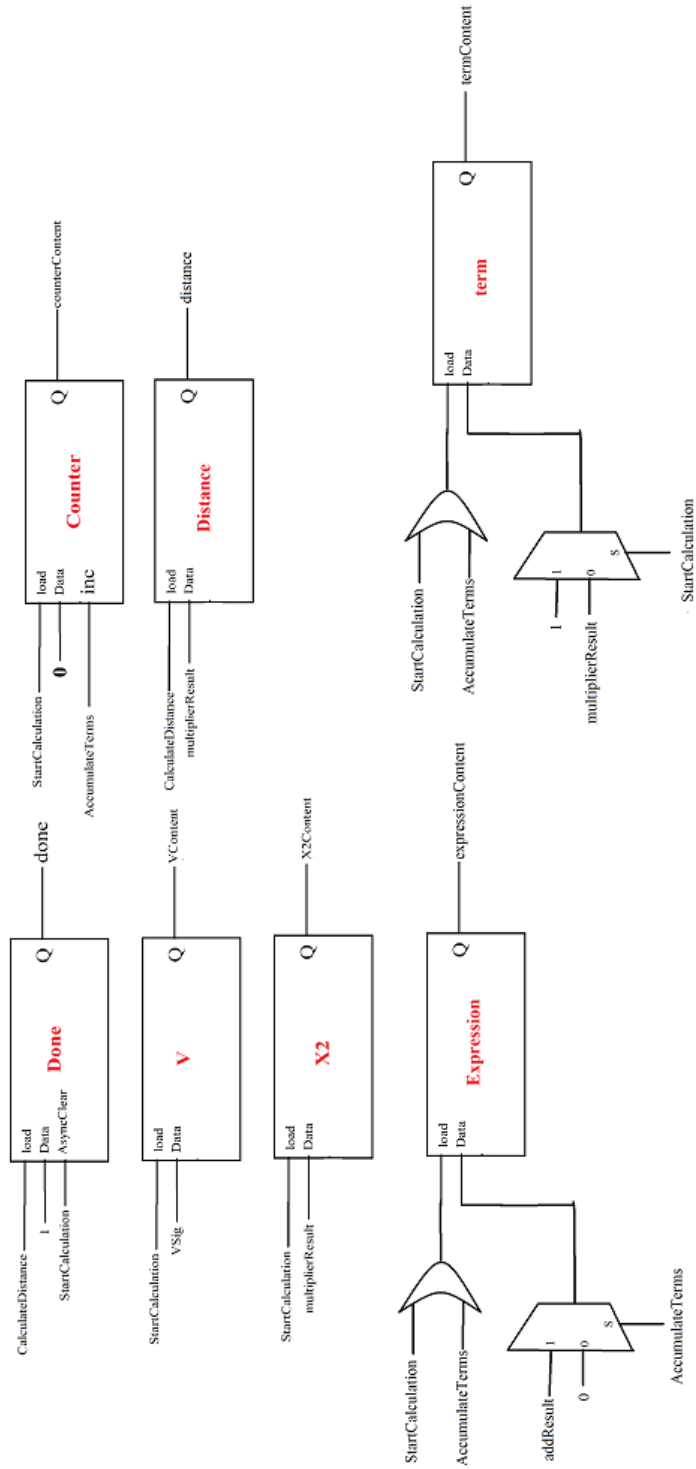


 قسمت چهارم: رامی که ضرایب ثابت را نگه میدارد (در چارت ASM بصورت `coeff[count]` از آن استفاده شده است)




در این رام، در آدرس های متناظر به مقادیر `counter` مختلف، ضرایب ثابتی که باید در `term` ضرب شوند آورده شده است. مثلاً برای `counter = 0`، مقدار $\frac{-1}{2 \times 1}$ گذاشته شده است، در `counter = 1`، مقدار $\frac{-1}{4 \times 3}$ قرار دارد و ...

قسمت پنجم: ایجاد سیگنال `stop`

 

این سیگنال یک `status signal` به واحد کنترل است که باید از چرخه مصاحبه کسینوس خارج شود.

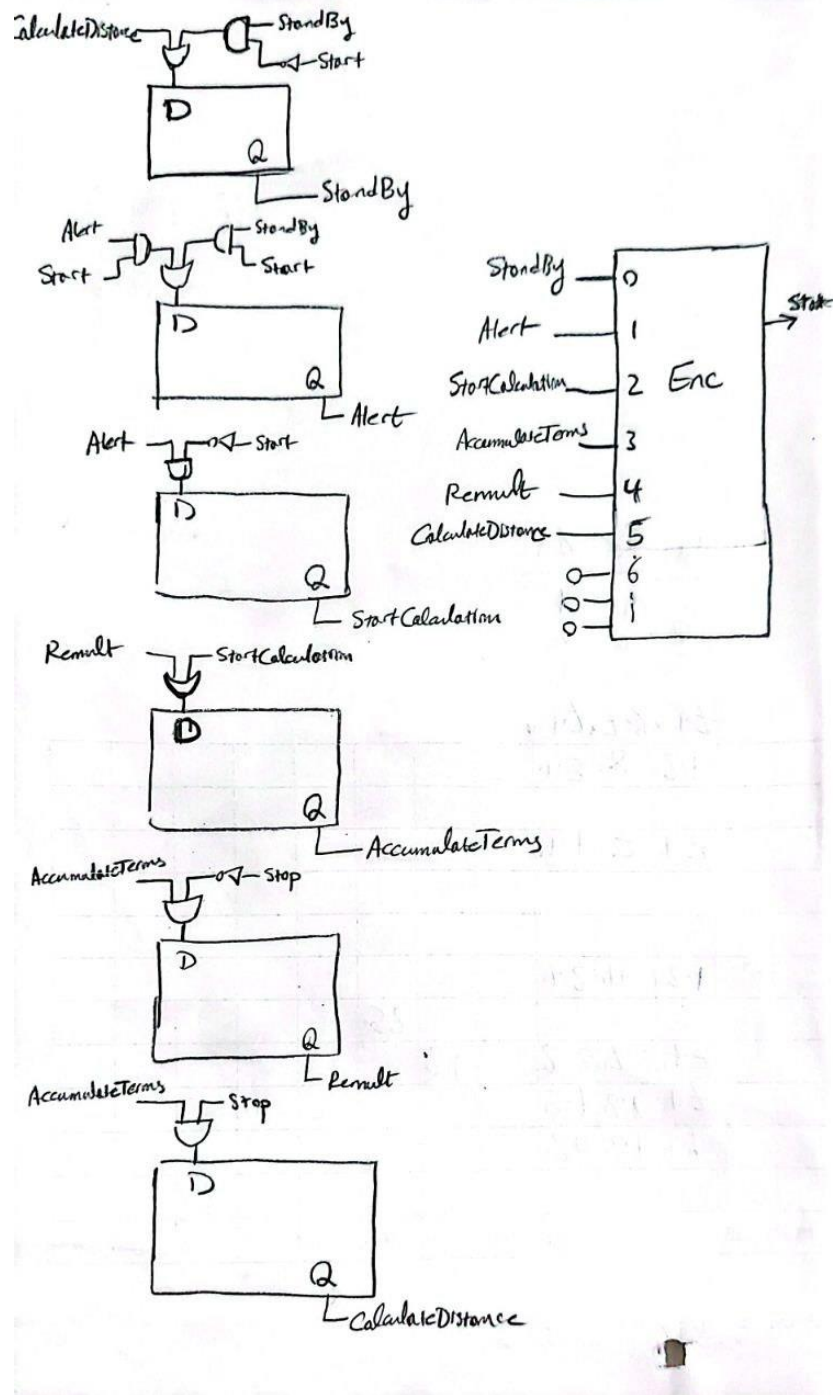واحد کنترل را نیز به این صورت میتوانیم بسازیم:



حال باید کدهای Verilog مربوط به همین مدارها را بنویسیم. فایل‌های آن همراه با این گزارش تحویل داده شده‌اند.

بخش دوم: توضیحات مختصر درباره کد وریلاگ:

کل مدار در فایل CUD.v قرار دارد که data path و control unit را کنار هم قرار داده و به هم متصل میکند. درون datapath دقیقاً همان ساختاری که در شکل شماتیک کشیده ام را پیاده سازی میکنیم. نیاز داریم بجز گیت‌های ساده، باقی چیزها از جمله رجیسترها، مالتی‌پلکسرها، جمع و ضرب کننده، مقایسه‌کننده و رام را خودمان بسازیم. با توصیف‌های بسیار ساده‌ی رفتاری یا جریان‌داده میتوان این بخش‌ها را ساخت.

برای اینکه race condition رخ ندهد و بخش‌های ترکیبی در هر کلاک، مقادیر رجیستر کلاک قبل را استفاده کنند (همانگونه که در cycle accurate simulation فرض میکنیم اتفاق می‌افتد) رجیسترها را طوری توصیف میکنیم که با فاصله زمانی 1 زمان مجازی از بالا رفتن کلاک، مقدار ورودیشان را به بیرون هدایت میکنند و خروجیشان را عوض میکنند. برای این منظور از تاخیر میان‌دستوری استفاده میکنیم. برای مشاهده دقیق‌تر میتوانید به فایل register.v رجوع کنید.

دقت کنید که سیکل کلاک در زمان تست کردن باید بلندتر از 1 واحد زمان مجازی قرار بگیرد.

بخش سوم: تست کد وریلاگ:

یک برنامه تست بنچ با تعداد زیادی ورودی در testbench.v نوشته شده است. دستور لازم برای ران شدن و خروجی دادن آن در برنامه iverilog در فایل run.txt آمده است. در صورت انجام میبینیم که جواب‌های تست‌ها با خطای کمی تولید شده است:

Test 1:

$x = 0.5, v = 1$

result: 0.87744140625

expected result: 0.8775825619

error: -0.02%

Test 2:

$x = 1.1591796875, v = -1.5$

result: -0.6005859375

expected result: -0.60013719

error: +0.075%

Test 3:

$x = 3.1416015625$, $v = 11.35595703125$

result: -11.24462890625

expected result: -11.35595703

error: **-0.98%**

Test 4:

$x = 0.78515625$, $v = 8.35009765625$

result: 5.90771484375

expected result: 5.90583886

error: **-0.032%**

Test 5:

$x = 1.23095703125$, $v = 8.35009765625$

result: 2.78466796875

expected result: 2.78338467

error: **-0.046%**

Test 5:

$x = 1.23095703125$, $v = 8.35009765625$

result: 2.78466796875

expected result: 2.78338467

error: **-0.046%**

Test 6:

$x = 2.498046875$, $v = -5$

result: 3.974609375

expected result: 3.999865987

error: **-0.63%**

Test 7:

$x = -2.498046875$, $v = -5$

result: 3.974609375

expected result: 3.999865987

error: **-0.63%**

طبق output.txt میبینیم 21 کلاک طول میکشد تا هر ورودی بطور کامل آماده شود که البته دو سیکل آن برای شروع به کار کردن مدار است (1 و 0 کردن start) پس میتوان گفت قسمت محاسبه 19 کلاک طول میکشد.

بخش چهارم: برنامه پایتون مشابه

در فولدر python برنامه پایتون مربوطه نوشته شده است که با استفاده از الگوریتم گفته شده، کاری که مدار ما انجام میدهد را انجام میدهد. این برنامه با ورودی‌های رندوم، یک بار به ازای 1000 ورودی، یک بار به ازای 10000، یک بار به ازای 100000 و بار آخر به ازای 1000000 ورودی، الگوریتم را ران میکند و تایم کل مصرف شده و زمان سرشکن هربار ران کردن الگوریتم را حساب میکند.

نتیجه برنامه به این صورت شد:

```
c: 1000, t: 0.005997657775878906
average t: 5.997657775878906e-06
c: 10000, t: 0.04523658752441406
average t: 4.5236587524414065e-06
c: 100000, t: 0.46133852005004883
average t: 4.613385200500488e-06
c: 1000000, t: 6.3278725147247314
average t: 6.327872514724732e-06
```

که در آن c تعداد ورودی‌های رندوم است. میبینیم زمان سرشکن هربار ران کردن الگوریتم، حدود $5e-6$ مییاشد.

مشخصات پردازنده این بوده است:

Processor	Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 2.30 GHz
Installed RAM	16.0 GB (15.7 GB usable)

بخش پنجم: مقایسه پایتون و مدار:

چون میدانیم هر بار ران کردن الگوریتم 19 کلاک طول میکشد:

$$time_{peralgorithmrun} = \frac{19 \text{ clocks}}{200 \times 10^6 \text{ clocks per second}} = 10^{-7} s$$

میبینیم که ران شدن روی مدار حدود 50 برابر سریع تر است. پس برای استفاده های real time بهتر است از پیاده سازی سخت افزاری استفاده شود.